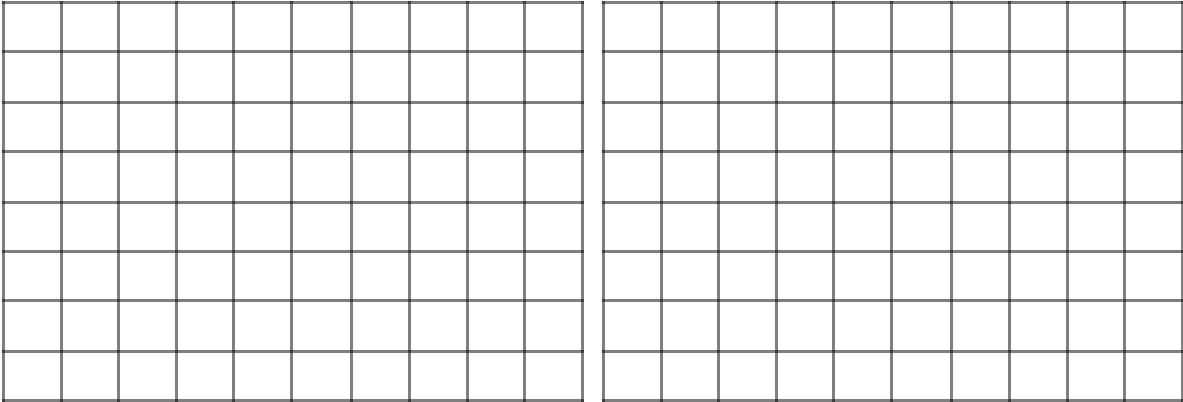


Nome, Nº: _____, _____
 _____, _____
 _____, _____

Turma: _____ Curso: _____ Data: ____/____/____

Relatório - Circuito RLC

3.1 - O circuito RC



Escalas:

t : _____/div

t : _____/div

V : _____/div

V : _____/div

V_C : _____/div

V_R : _____/div ; I_R : _____/div
 (Nota: I_R = V_R/R)

τ = _____ ± _____

RC = _____

Comentário:

